MOORE

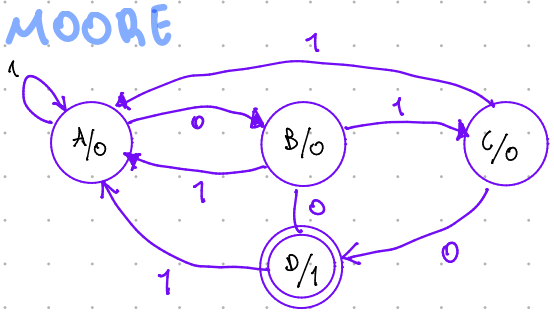

q_1	q_0	E	Q_1	Q_0	S
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1

E \ q^1q^0	00	01	11	10
0				1
1		1		

$Q_1 = E\bar{q}_1q_0 + \bar{E}q_1\bar{q}_0$

E \ q^1q^0	00	01	11	10
0	1		1	1
1				

$Q_0 = \bar{E}\bar{q}_0 + \bar{E}q_1$

E \ q^1q^0	00	01	11	10
0			1	
1			1	

$S = q_1q_0$

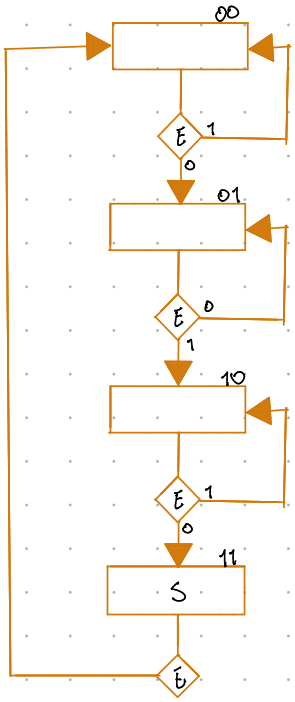

MEALY

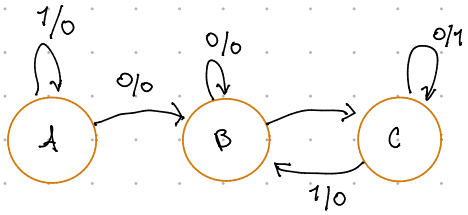

E \ q^1q^0	00	01	11	10
0				
1		1		1

$Q_1 = Eq_1q_0 + Eq_1\bar{q}_0$

E \ q^1q^0	00	01	11	10
0	1	1		
1				1

$Q_0 = \bar{E}\bar{q}_1 + Eq_1\bar{q}_0$

E \ q^1q^0	00	01	11	10
0			*	1
1				

$S = Eq_1$

q^1	q^0	E	Q^1	Q^0	S
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	*	*	*	*
1	1	*	*	*	*

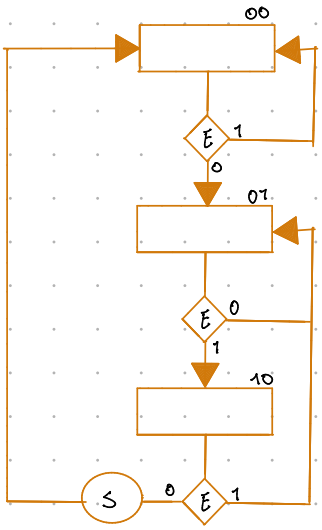

Gutierrez Contreras Aldo Aaron
Gp0 5
318067722

22 de febrero 2026
Tarea1
Organizacion Y arquitectura de computadoras